

**Gudrā māja** ir nevis tāda māja, kurai āra apgaismojumu vakarā ieslēdz fotorelejs un apsardzes signalizācijas sīreņa kauc, kad zagliis izsīt stiklu, bet māja, kurā viss notiek pēc ieprogrammēta scenārija.

Ēku ar augstu automatizācijas līmeni latviešu valodā sauc par *gudro māju*, angļu – *smart home* vai *clever home*, bet krievu valodā – *умный дом*. *Gudrā māja* ir šādas sistēmas:

- elektroapgādes vadības;
- gaisa kondicionēšanas, apkures un vēdināšanas sistēma;
- apsardzes signalizācija;
- automātiskās ugunsdzēsības sistēmas kontroles un signalizācijas pulks;
- apkārtējās vides (mitruma, temperatūras un spiediena) monitoringa sistēma;
- apgaismojuma sistēma;
- gāzes, ūdens un elektroenerģijas skaitītāju datu pārraides sistēma.

Dažreiz pie *gudrās mājas* sistēmām min arī audio sistēmu, kabeļu TV u.c. sistēmas. Tas, protams, ir korekti, ja uztveršanas ierīce atrodas vienā vietā, bet katrā istabā ar pults palidzību var izvēlēties atskanot atšķirīgu radiostaciju, noregulēt sev tīkamu skaļuma līmeni u. tml.

### Pārdomāta elektropadeve un patēriņš

Daudzās viesnīcās istabas durvju atvēršanas plastikāta karte vienlaikus ir arī elektrības slēdzis. Ieejot istabā, pie durvīm ir kastīte, kurā no augšas jāiesprauž šī karte (1. att.).

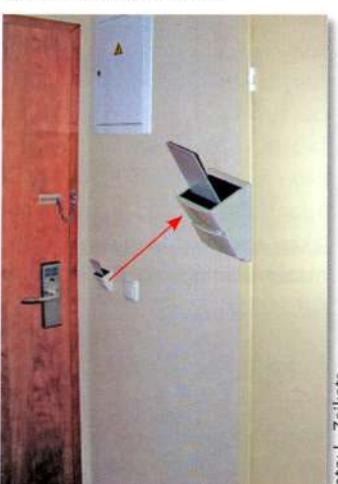


Foto: L. Zeikats

1. att. Plastikāta karte – elektrības slēdzis.

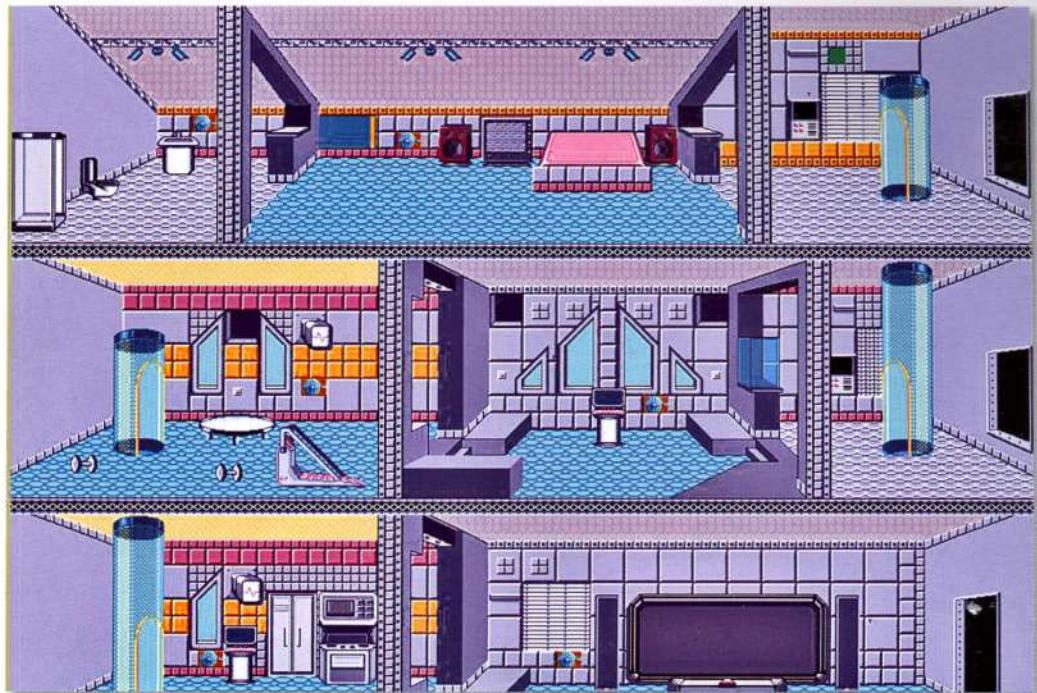


Foto: www.webshots.com

# Kas tas ir – *gudrā māja*?

**Lourenss ZEIKATS**, sertificēts automātikas projektēšanas elektroinženieris un izbūves darbu vadītājs

Istabā varēs ieslēgt gaismu un kontaktligzdās būs elektrība tikai tad, kad karte tiks iesprauta minētajā kastītē. Divvietīgajos numuriņos tas izpaustos tā, ka pirmais, kurš atrāk uz istabu, ar savu karti ieslēdz gaismu. Pēdējais, kurš iziet no istabas, izslēdz gaismu, paņemot līdzi karti. Tas ir drošs risinājums, lai bez cilvēka klātbūtnes nepalikuši ieslēgti gludekļi, plīts vai apgaismojums.

Tomēr *gudrās mājas* izpratnē šī nav elektroapgādes vadības sistēma. Parelektroapgādes vadības sistēmu pieņemts runāt tad, kad ēkai ir izbūvēta tāda elektroapgādes sistēma, kas automātiski pārslēdz patēriņtājus uz attiecīgo enerģijas avotu. Vienkāršāk izsakoties – kad mājai kaut kāda iemesla dēļ vairs nepienāk elektrība no pilsētas elektroapgādes līnijas, no akumulatora baterijas tiek piestartēts ģeneratoris, kas sāk ražot elektrību. Šajā brīdī sadales skapī mājas iekšējais elektroapgādes tikls tiek atvienots no pilsētas elektroapgādes

līnijas un pieslēgts ģeneratora elektroapgādes līnijai. Kad pilsētas tīklā parādās elektrība, mājas iekšējais elektroapgādes tikls tiek pārslēgts atpakaļ pie pilsētas elektroapgādes līnijas un ģenerators tiek apturēts.

Šāda ģeneratora degvielas patēriņš ir atkarīgs no pieslēgtās slodzes, bet orientējoši tas ir 1 litrs uz 3–3,5 kWh. No šiem skaitļiem varam secināt, ka 32–36 kW tipveida ģenerators stundā patēriņ-

apmēram 10 litrus, bet 350 kW ģenerators – 100 litrus degvielas stundā.

Nemot vērā degvielas patēriņa ātrumu, ēkas pārvaldniekiem vai kādam citam par ģeneratoru atbildīgajam ir svarīgi savlaicīgi saņemt informāciju par ģeneratora *palaišanu*. Informācijas nodošana var tikt organizēta vairākos veidos:

- ģeneratora automātikas kontroliera tiešais pieslēgums GSM modulim;



Foto: www.webshots.com